


1. Unidad I

...

2. Unidad II


2.1. Ejercicios

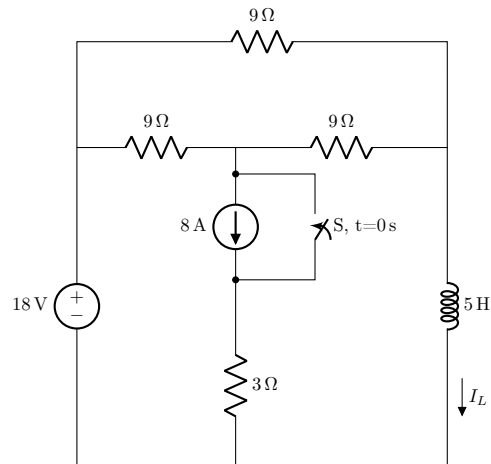1. El circuito ha alcanzado el regimen permanente con el interruptor S abierto, en $t = 0$ s el interruptor se cierra. Calcular la corriente $I_L(t)$ para todo tiempo.



2. ...

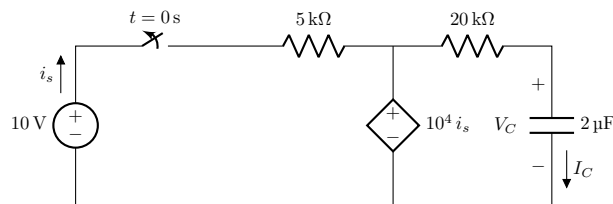3. El interruptor ha estado cerrado por mucho tiempo, en $t = 0$ s el interruptor se abre. Determinar y graficar el $V_C(t)$ e $I_C(t)$, en el intervalo de tiempo de $-100 \text{ ms} < t < 100 \text{ ms}$



2.2. Respuestas

1.

$$I_L(t) = \begin{cases} -1 & t < 0 \\ 2.4 - 3.4e^{-t} & t \geq 0 \end{cases}$$

2. ...

3.

$$V_C(t) = \begin{cases} \frac{20}{3} & t < 0 \\ \frac{20}{3}e^{-25t} & t \geq 0 \end{cases}$$

$$I_C(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{e^{-25t}}{3000} & t \geq 0 \end{cases}$$